P7 流水线CPU设计文档

设计概述

- 设计的处理器为32位五级流水线处理器
- 处理器支持的指令集为

```
add, sub, and, or, slt, sltu, lui
addi, andi, ori
lb, lh, lw, sb, sh, sw
mult, multu, div, divu, mfhi, mflo, mthi, mtlo
beq, bne, jal, jr,
mfc0, mtc0, eret, syscall
```

- 在 P6 基础上新增了 mfc0, mtc0, eret, syscall 四条新指令
- eret 具有跳转的功能但是没有延迟槽,保证 eret 的后续指令不被执行
- syscall 指令行为与 MARS 不同,无需实现特定的输入输出功能,只需直接产生异常并进入内核态

CPU整体架构参考了《数字设计与计算机体系结构》图7-58。


 


图7-58 处理所有冲突的流水线处理器

mips微系统的架构图如下图所示:

 

F级: 取指令 (Fetch)

本级的输入为来自D级的 next_pc ,用于更新下一个PC的值。

本级的输出为 F_PC 和 F_Instr,分别对应从F级指令的PC和F级指令的内容,均需要参与流水。

F_IFU

只负责PC的存储与更新, F_instr来自mips_txt.v的交互。

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
reset	I	同步 复位信号,高电平有效
enable	I	PC写使能信号,高电平有效
next_pc[31:0]	I	待更新的指令地址
pc[31:0]	0	当前指令地址

与mips_txt.v交互

```
1 ifu F_IFU(
2
      .clk(clk),
3
      .reset(reset),
4
       .enable(IFU_WE),
5
      .next_pc(next_PC),
       .pc(F_PC)
6
7
   );
9
   |assign F_Instr = i_inst_rdata;
10 | assign i_inst_addr = F_PC;
```

F/D级流水线寄存器

信号名	方向	功能描述	
clk	I	时钟信号	
reset	I	同步 复位信号,高电平有效	
flush	I	寄存器刷新信号,高电平有效,发生阻塞时使用	
enable	I	写使能信号, 高电平有效	
F_pc[31:0]	I	F级PC	
F_instr[31:0]	I	时钟信号	
D_pc[31:0]	0	D级PC	
D_instr[31:0]	0	32位的指令值	

D级: 译码 (Decode)

本级的输入为来自F级的F_PC和F_Instr。

本级的输出为D_gpr_rs, D_gpr_rt, D_extres, D_PC, D_Instr和next_pc。

本级涉及到来自E级、M级、W级的转发,其中来自W级的转发通过GRF内部转发的方式实现。

\$rs和\$rt的值在本级转发成D_fwd_gprrs和D_fwd_gprrt,和D_extres,D_PC,D_Instr参与流水。

本级需要对**此级指令**的Tuse和此时E级指令与M级指令的Tnew进行比较,从而确定是否执行阻塞。

Tuse和Tnew:

- Tuse表示这条指令位于D级的时候,再经过多少个时钟周期就必须要使用相应的数据。
 - 。 每个指令的Tuse是固定不变的
 - 。 一个指令可以有两个Tuse值
- Tnew表示位于**某个流水级**的**某个指令**,它经过多少个时钟周期可以算出结果并且存储到流水级寄存器里。
 - 。 Tnew是一个动态值,每个指令处于流水线不同阶段有不同的Tnew值
 - 一个指令在一个时刻至多有一个Tnew值(一个指令至多写一个寄存器)
- 当 $Tuse \geqslant Tnew$, 说明需要的数据可以及时算出,可以通过**转发**来解决

D_GRF

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
reset	I	同步 复位信号,高电平有效
A1[4:0]	I	5位地址输入信号,指定32个寄存器中的一个,将其中存储的数据读出到RD1
A2[4:0]	I	5位地址输入信号,指定32个寄存器中的一个,将其中存储的数据读出到RD2
A3[4:0]	I	5位地址输入信号,指定32个寄存器中的一个将WD中的数据写入
WD[31:0]	I	32位数据输入信号
WPC[31:0]	I	写入寄存器时对应的指令PC值
RD1[31:0]	0	输出A1指定的寄存器中的32位数据
RD2[31:0]	0	输出A2指定的寄存器中的32位数据

- 如果不需要写寄存器,只需要把A3Sel设为0即可。
- 此处WPC和WD均来自W级。

控制信号

WDSel	操作
WDSel_aluans	WD来自ALU的运算结果
WDSel_dmrd	WD来自DM的输出RD
WDSel_PCa8	WD为 当前流水线层级的PC + 8

D_NPC

信号名	方向	描述
F_pc[31:0]	I	当前F级PC的值
D_pc[31:0]	I	当前D级PC的值
PCSel[1:0]	I	指定更新PC的方式
branch	I	branch类型指令 是否达到跳转条件 ,高电平有效
imm[25:0]	I	j指令和jal指令中的立即数,即D_Instr[25:0]
offset[15:0]	I	branch类型指令的偏移量,即D_Instr[15:0]
ra[31:0]	I	完成转发后 \$ns 寄存器保存的地址值
next_pc[31:0]	0	下一指令的PC

控制信号

PCSel	操作
PCSel_PCa4	PC ← PC + 4
PCSel_branch	$PC \leftarrow PC + 4 + sign_extend(offset 0^2>)$
PCSel_j	$PC \leftarrow PC[31:28] \mid \mid imm \mid \mid 0^2$
PCSel_jr	PC ← GPR[rs]

D_CMP

信号名	方向	描述
gpr_rs[31:0]	I	完成转发后 \$ns 寄存器中的值
gpr_rt[31:0]	I	完成转发后 \$nt 寄存器中的值
CMP0p[1:0]	I	指定比较数据的方式
flag	0	是否满足所设条件,高电平有效

控制信号

СМРОр	操作
CMP_beq	beq指令: 若GPR[rs] = GPR[rt],则flag置1,否则置0

D_EXT

信号名	方向	描述
num[15:0]	I	16位需要扩展的立即数
EXT0p	I	指定进行扩展的方式
result[31:0]	0	32位完成扩展的立即数

控制信号

EXT0p	操作
EXT_zero	result = zero_extend(num)
EXT_signed	result = sign_extend(num)

D/E级流水线寄存器

信号名	方向	功能描述
clk	I	时钟信号
reset	I	同步 复位信号,高电平有效
flush	I	寄存器刷新信号,高电平有效,发生阻塞时使用
enable	I	写使能信号, 高电平有效
D_pc[31:0]	I	D级PC
D_instr[31:0]	I	32位指令值
D_extres[31:0]	I	16位立即数扩展的结果
D_gpr_rs[31:0]	I	GPR[rs]
D_gpr_rt[31:0]	I	GPR[rt]
E_pc[31:0]	0	E级PC
E_instr[31:0]	0	32位指令值
E_gpr_rs[31:0]	0	GPR[rs]
E_gpr_rt[31:0]	0	GPR[rt]

E级: 执行 (Execute)

本级的输入为 D_PC, D_Instr, D_extres, D_gpr_rs, D_gpr_rt。

本级的输出为 E_PC , E_Instr , E_aluans , E_gpr_rt , E_grfWD 。

本级涉及到来自M级、W级的转发,\$rt 的值在本级转发得 \texttt{D}_{fwd_gprrt} ,和 \texttt{E}_{PC} , \texttt{E}_{Instr} , \texttt{E}_{aluans} 参与流水。

E_ALU

信号名	方向	描述
A[31:0]	I	32位运算数
B[31:0]	I	32位运算数
ALU0p[2:0]	I	指定ALU进行的计算
result[31:0]	0	32位运算结果

控制信号

详见 def.v 文件中的定义。

E_MDU (乘除槽)

信号名	方向	功能描述
clk	I	时钟信号
reset	I	同步 复位信号,高电平有效
MDU0p[2:0]	I	指定乘除槽进行的操作
gpr_rs[31:0]	I	GPR[rs]
gpr_rt[31:0]	I	GPR[rt]
start	I	指定乘除槽是否开始计算,高电平有效
busy	0	乘除槽是否处于运算过程中
HI[31:0]	0	32位HI寄存器值结果
L0[31:0]	0	32位L0寄存器值结果

控制信号

MDU0p	功能
MDU_mult	乘法运算
MDU_div	除法运算
MDU_multu	无符号乘法运算
MDU_divu	无符号除法运算
MDU_mfhi	mfhi指令
MDU_mflo	mflo指令
MDU_mthi	mthi 指令,把 gpr_rs 的值赋给HI寄存器中
MDU_mtlo	mtlo指令,把gpr_rs的值赋给L0寄存器中

E/M级流水线寄存器

信号名	方向	功能描述
clk	I	时钟信号
reset	I	同步 复位信号,高电平有效
flush	I	寄存器刷新信号,高电平有效,发生阻塞时使用
enable	I	写使能信号, 高电平有效
E_pc[31:0]	I	E级PC
E_instr[31:0]	I	32位指令值
E_aluans[31:0]	I	ALU的运算结果
E_gpr_rt[31:0]	I	GPR[rt]
M_pc[31:0]	0	M级PC
M_instr[31:0]	0	32位指令值
M_aluans[31:0]	0	ALU的运算结果
M_gpr_rt[31:0]	0	GPR[rt]

M级: 存储器 (Memory)

本级的输入为 E_PC , E_Instr , E_aluans , E_gpr_rt 。

本级的输出为M_PC, M_Instr, M_aluans, M_dmrd, M_grfWD。

本级涉及到来自M级、W级的转发,\$rt的值在本级转发得M_fwd_gprrt。

本机参与流水的有 M_PC , M_Instr , M_aluans , M_dmrd 。

M_DM

本次实验只需要调用调用mips_txt.v中的接口即可,无需自行实现DM。

使用 fromRAM 模块处理DM返回的数据,使其符合写入寄存器的要求。

使用toRAM模块处理写入DM的数据,支持按照字、半字、字节的模式储存进DM。

M_fromRAM

信号名	方向	功能描述
A[31:0]	I	进行写操作的地址
DMOp[1:0]	I	指定模块进行的操作
m_data_rdata[31:0]	I	从mips_txt.v中的DM读出的数据
RD	0	处理后的正确的读取数据

M_toRAM

信号名	方向	功能描述
A[31:0]	I	进行读操作的地址
gpr_rt[31:0]	I	读取的待处理的寄存器数据
DMOp[1:0]	I	指定模块进行的操作
MemWrite	I	写使能信号,高电平有效
m_data_byteen[3:0]	0	控制写入数据在DM中的位置
m_data_wdata[31:0]	0	处理后的正确的待写入数据

控制信号

DM0p	操作
DM_word	读/写整个字,对应lw和sw指令
DM_halfword	读/写半个字,对应lh和sh指令
DM_byte	读/写一个字节,对应lb和sb指令

与mips_txt.v交互

```
1 wire [31:0] M_dmrd;
 2
    assign m_inst_addr = M_PC;
 3
    assign m_data_addr = M_aluans;
 4
 5
    toRAM M_Store(
 6
        .A(M_aluans),
 7
        .gpr_rt(M_fwd_gprrt),
 8
        .DMOp(M_DMOp),
9
        .MemWrite(M_MemWrite),
10
        .m_data_byteen(m_data_byteen),
11
        .m_data_wdata(m_data_wdata)
12
    );
13
14
   fromRAM M_Load(
15
        .A(M_aluans),
16
        .DMOp(M_DMOp),
17
        .m_data_rdata(m_data_rdata),
18
        .RD(M_dmrd)
19
    );
20
21
   assign w_grf_wdata = W_grfWD;
   assign w_inst_addr = W_PC;
22
23 | assign w_grf_addr = W_A3Sel;
```

CP0协处理器

考虑到宏观PC的处理,将CP0置于M级较为合理。

将**异常码 ExcCode 、是否处于延迟槽中的判断信号 BDIn** 和**当前 PC** (如果时取指地址异常则传递错误的PC值) 一直跟着流水线到达M级直至提交至CPO,由CPO综合判断分析是否响应该异常。

如果需要响应该异常,则CPO输出Req信号置为1,此时FD、DE、DM、MW寄存器响应Req信号,清空Instr,将PC值设为0x00004180,然后向F级NPC的NPC也被置为0x00004180,下一条指令从0x00004180开始执行。

当外设和系统外部输入中断信号时,CP0同样也会确认是否响应该中断,然后把Req置为1,执行相同的操作。

当系统外部输入中断信号时,CP0还会输出一个 IntResponse 信号指示是否响应外部中断信号,如果响应则系统会相应去写 0x00007f20 地址,从而时外部中断信号停止。

宏观PC表示整个 CPU "宏观"运行指令所对应的PC地址。

所谓"宏观"指令,表示该指令之前的所有指令序列对CPU的更新已完成,该指令及其之后的指令序列对CPU 的更新未完成。

信号名	方向	功能描述
clk	I	时钟信号
reset	I	同步 复位信号,高电平有效
enable	I	写使能信号,高电平有效
CP0Add[4:0]	I	CP0中寄存器的地址
CP0In[31:0]	I	写入寄存器的32位数据
VPC[31:0]	I	受害PC
BDIn	I	是否为延迟槽内指令,高电平有效
ExcCodeIn[4:0]	I	异常码
HWInt[5:0]	I	外部硬件中断信号
EXLClr	I	将SR的Exl置0,高电平有效
CP00ut[31:0]	0	输出地址为 CPOAdd 的寄存器的值
EPCOut[31:0]	0	输出当前 EPC 的值
Req	0	是否响应中断请求
IntResponse	0	是否响应中断发生器的中断请求

寄存器

寄存器	编号	功能
SR	12	配置异常的功能
Cause	13	记录异常发生的原因和情况
EPC	14	记录异常处理结束后需要返回的 PC

功能域

寄存器	功能域	位域	解释
SR (State Register)	IM (Interrupt Mask)	15:10	分别对应六个外部中断,相应位置 1 表示允许中断,置 0 表示禁止中断。这是一个被动的功能,只能通过 mtc0 这个指令修改,通过修改这个功能域,我们可以 屏蔽一些中断。
SR (State Register)	EXL (Exception Level)	1	任何异常发生时置位,这会强制进入核心态(也就是进入异常处理程序)并禁止中断。
SR (State Register)	IE (Interrupt Enable)	0	全局中断使能,该位置 1 表示允许中断,置 0 表示禁止中断。
Cause	BD (Branch Delay)	31	当该位置 1 的时候, EPC 指向当前指令的前一条指令 (一定为跳转), 否则指向当前指令。
Cause	IP (Interrupt Pending)	15:10	为 6 位待决的中断位,分别对应 6 个外部中断,相应位置 1 表示有中断,置 0 表示无中断,将会每个周期被修改一次,修改的内容来自计时器和外部中断。
Cause	ExcCode	6:2	异常编码,记录当前发生的是什么异常。
EPC	-	-	记录异常处理结束后需要返回的 PC。

异常码

异常与中断码	助记符与名称	指令与指令 类型	描述
0	<mark>Int</mark> (外部中断)	所有指令	中断请求,来源于计时器与外部中断。
	AdEL	所有指令	PC 地址未字对齐。
	(取指异常)		PC 地址超过 0x3000 ~ 0x6ffc。
		lw	取数地址未与 4 字节对齐。
,		lh	取数地址未与 2 字节对齐。
4	AdEL	lh, lb	取 Timer 寄存器的值。
	(取数异常)	load 型指 令	计算地址时加法溢出。
		load 型指 令	取数地址超出 DM、TimerO、 Timer1、中断发生器的范围。
		SW	存数地址未 4 字节对齐。
	AdES (存数异常)	sh	存数地址未 2 字节对齐。
		sh, sb	存 Timer 寄存器的值。
5		store 型 指令	计算地址加法溢出。
		store 型 指令	向计时器的 Count 寄存器存值。
		store 型 指令	存数地址超出 DM、Timer0、 Timer1、中断发生器的范围。
8	Syscall (系统调用)	syscall	系统调用。
10	RI (未知指令)	-	未知的指令码。
12	0v (溢出异常)	add, addi, sub	算术溢出。

M/W级流水线寄存器

信号名	方向	功能描述
clk	I	时钟信号
reset	I	同步 复位信号,高电平有效
flush	I	寄存器刷新信号,高电平有效,发生阻塞时使用
enable	I	写使能信号, 高电平有效
M_pc[31:0]	I	M级PC
M_instr[31:0]	I	32位指令值
M_aluans[31:0]	I	ALU的运算结果
M_dmrd[31:0]	I	从DM中读取的值
W_pc[31:0]	0	W级PC
W_instr[31:0]	0	32位指令值
W_aluans[31:0]	0	ALU的运算结果
W_dmrd[31:0]	0	从DM中读取的值

W级: 写回 (Writeback)

本级与D级是重合的,需要处理向E级和M级的转发。

转发

采用**暴力转发**的方式。由AT法的分析,不阻塞就意味着一定能够在使用该寄存器的值之前获得最新的且正确的值。因此采用暴力转发总能得到一个正确的值去覆盖原先错误的值。

```
1 // D级转发
 2
    assign D_fwd_gprrs = (D_rs = 5'd0) ? (32'd0) :
 3
                        (D_rs = E_A3Sel) ? E_grfWD :
 4
                        (D_rs = M_A3Sel) ? M_grfWD : D_gpr_rs;
 5
    assign D_fwd_gprrt = (D_rt = 5'd0) ? (32'd0) :
 6
 7
                        (D_rt = E_A3Sel) ? E_grfWD :
 8
                        (D_rt = M_A3Sel) ? M_grfWD : D_gpr_rt;
 9
10
   // E级转发
11
12
    assign E_grfWD = (E_WDSel = `WDSel_PCa8) ? (E_PC + 8) : 32'd0; // 不能对功
    能部件输出进行转发
13
    assign E_fwd_gprrs = (E_rs = 5'd0) ? 32'd0:
14
                        (E_rs = M_A3Sel) ? M_grfWD :
15
                        (E_rs = W_A3Sel) ? W_grfWD :
16
                       E_gpr_rs;
17
18
    assign E_fwd_gprrt = (E_rt = 5'd0) ? 32'd0 :
19
                        (E_rt = M_A3Sel) ? M_grfWD :
20
                       (E_rt = W_A3Sel) ? W_grfWD :
21
                       E_gpr_rt;
```

```
22
23
24
    // M级转发
25
    assign M_grfWD = (M_WDSel = `WDSel_aluans) ? M_aluans :
26
                    (M_WDSel = `WDSel_mduans) ? M_mduans :
27
                    (M_WDSel = `WDSel_PCa8) ? (M_PC + 8) : 32'd0;
    assign M_fwd_gprrt = (M_rt = 5'd0) ? (5'd0) :
28
29
                        (M_rt = W_A3Sel) ? W_grfWD :
30
                        M_gpr_rt;
31
32
    // W级转发
33
    assign W_grfWD = (W_WDSel = `WDSel_aluans) ? W_aluans :
34
35
                    (W_WDSel = `WDSel_dmrd) ? W_dmrd :
                    (W_WDSel = `WDSel_mduans) ? W_mduans :
36
                    (W_WDSel = `WDSel_PCa8) ? (W_PC + 8) : 32'd0;
37
```

阻塞

使用组合逻辑, 判断每一级中指令的Tuse和Tnew。

如果有Tuse < Tnew,就执行阻塞。**只可能在D级进行阻塞**。

```
1 // stall_handle.v
 2
    assign D_Tuse_rs = (D_branch | D_j2r) ? 3'd0 :
 3
                     (D_ic | D_rc | D_load | (D_store && !D_shift_s) | D_mt |
    D_md) ? 3'd1 : 3'd3;
 4
 5
    assign D_Tuse_rt = (D_branch) ? 3'd0 :
 6
                         (D_rc \mid D_md) ? 3'd1 :
 7
                         (D_store | D_mtc0) ? 3'd2 : 3'd3;
 8
 9
    assign E_Tnew = (E_rc \mid E_ic \mid E_mf) ? 3'd1 :
10
                     (E_load | E_mfc0) ? 3'd2:
11
                     3'd0;
12
    assign E_stall_rs = (E_A3Sel = D_rs && D_rs ≠ 5'd0) && (E_Tnew >
13
14
    assign E_stall_rt = (E_A3Sel = D_rt && D_rt \neq 5'd0) && (E_Tnew >
    D_Tuse_rt);
15
    assign M_{\text{Tnew}} = (M_{\text{load}} \mid M_{\text{mfc0}}) ? 3'd1 : 3'd0;
16
17
18
    assign M_stall_rs = (M_A3Sel = D_rs && D_rs ≠ 5'd0) && (M_Tnew >
    D_Tuse_rs);
    assign M_stall_rt = (M_A3Sel = D_rt && D_rt \neq 5'd0) && (M_Tnew >
19
    D_Tuse_rt);
    assign M_stall_eret = D_eret && ((E_mtc0 && E_rd = 5'd14) || (M_mtc0 &&
20
    M_rd = 5'd14);
21
22
    assign E_stall_mdu = ((D_mf | D_mt | D_md) && (E_MDU_busy | E_MDU_start));
23
24
25
   // mips.v
```

```
26 wire stall;
27
    assign FD_WE = !stall; //冻结FD寄存器
    assign IFU_WE = !stall; //冻结PC
28
29
    assign DE_flush = stall; //清空DE寄存器
30
    assign DE_WE = 1'b1;
31
   assign EM_WE = 1'b1;
32
33
    assign MW_WE = 1'b1;
34
35
   assign FD_flush = 1'b0;
36 | assign EM_flush = 1'b0;
37 | assign MW_flush = 1'b0;
```

系统桥

系统桥是处理CPU与外设(两个计时器)之间信息交互的通道。

CPU中store类指令需要储存的数据经过BE处理后会通过m_data_addr, m_data_byteen, m_data_wdata 三个信号输出到桥中,桥会根据写使能m_data_byteen和地址m_data_addr来判断到底**写的是内存还是外设**,然后给出正确的写使能。

load类指令则是全部把地址传递给每个外设和DM中,然后桥根据地址选择从应该反馈给CPU从哪里读出来的数据,然后DE在处理读出的数据,反馈正确的结果。

条目	地址或地址范围	备注
数据存储器	0x0000_0000~0x0000_2FFF	
指令存储器	0x0000_3000~0x0000_6FFF	
PC 初始值	0x0000_3000	
异常处理程序入口地址	0x0000_4180	
计时器 0 寄存器地址	0x0000_7F00~0x0000_7F0B	计时器 0 的 3 个寄存器
计时器 1 寄存器地址	0x0000_7F10~0x0000_7F1B	计时器 1 的 3 个寄存器
中断发生器响应地址	0x0000_7F20~0x0000_7F23	

Bridge的端口列表如下:

```
module bridge(
 1
 2
        input [31:0] m_data_rdata,
 3
        input [31:0] m_temp_data_addr,
 4
        input [31:0] m_temp_data_wdata,
 5
        input [3:0] m_temp_data_byteen,
        input [31:0] TCO_out,
 6
 7
        input [31:0] TC1_out,
 8
        output [31:0] m_data_addr,
 9
        output [31:0] m_data_wdata,
10
        output [3:0] m_data_byteen,
        output [31:0] m_temp_data_rdata,
11
12
        output [31:0] TCO_addr,
13
        output TCO_WE,
14
        output [31:0] TCO_in,
        output [31:0] TC1_addr,
15
```

MIPS微系统实现

```
1
   // mips.v
 2
 3
   module mips(
 4
       input clk,
                                    // 时钟信号
 5
       input reset,
                                    // 同步复位信号
       input interrupt,
                                    // 外部中断信号
 6
7
       output [31:0] macroscopic_pc, // 宏观 PC
 8
9
       output [31:0] i_inst_addr,
                                   // IM 读取地址 (取指 PC)
10
       input [31:0] i_inst_rdata,
                                   // IM 读取数据
11
       output [31:0] m_data_addr,
                                   // DM 读写地址
12
       input [31:0] m_data_rdata,
13
                                   // DM 读取数据
14
       output [31:0] m_data_wdata,
                                   // DM 待写入数据
15
       output [3:0] m_data_byteen, // DM 字节使能信号
16
17
       output [31:0] m_int_addr,
                                    // 中断发生器待写入地址
       output [3 :0] m_int_byteen,
18
                                    // 中断发生器字节使能信号
19
20
       output [31:0] m_inst_addr,
                                    // M 级 PC
21
22
       output w_grf_we,
                                    // GRF 写使能信号
23
       output [4:0] w_grf_addr,
                                   // GRF 待写入寄存器编号
24
       output [31:0] w_grf_wdata,
                                   // GRF 待写入数据
25
       output [31:0] w_inst_addr // W 级 PC
26
27
       );
28
29
   wire [31:0] TCO_addr;
30
   wire TCO_WE;
31
   wire [31:0] TCO_in;
32
   wire [31:0] TCO_out;
33
   wire TCO_IRQ;
34
35 | wire [31:0] TC1_addr;
36
   wire TC1_WE;
37
   wire [31:0] TC1_in;
38
   wire [31:0] TC1_out;
39
   wire TC1_IRQ;
40
   TC TCO(
41
42
        .clk(clk),
43
        .reset(reset),
44
        .Addr(TC0_addr[31:2]),
45
        .WE(TCO_WE),
46
       .Din(TCO_in),
47
        .Dout(TCO_out),
```

```
.IRQ(TCO_IRQ)
48
     );
 49
 50
     TC TC1(
 51
         .clk(clk),
 52
         .reset(reset),
 53
         .Addr(TC1_addr[31:2]),
 54
 55
         .WE(TC1_WE),
 56
         .Din(TC1_in),
57
         .Dout(TC1_out),
 58
         .IRQ(TC1_IRQ)
 59
     );
60
     wire [31:0] m_temp_data_addr;
 61
     wire [31:0] m_temp_data_rdata;
 62
 63
     wire [31:0] m_temp_data_wdata;
     wire [3:0] m_temp_data_byteen;
64
65
 66
     wire [5:0] HWInt;
67
     wire HWIntResponse;
68
     assign HWInt = {3'b000, interrupt, TC1_IRQ, TC0_IRQ};
69
     cpu CPU(
70
71
         .clk(clk),
72
         .reset(reset),
73
         .HWInt(HWInt),
74
         .macroscopic_pc(macroscopic_pc),
75
         .i_inst_rdata(i_inst_rdata),
76
         .m_data_rdata(m_temp_data_rdata),
 77
         .i_inst_addr(i_inst_addr),
 78
         .m_data_addr(m_temp_data_addr),
 79
         .m_data_wdata(m_temp_data_wdata),
80
         .m_data_byteen(m_temp_data_byteen),
81
         .m_inst_addr(m_inst_addr),
82
         .w_grf_we(w_grf_we),
 83
         .w_grf_addr(w_grf_addr),
 84
         .w_grf_wdata(w_grf_wdata),
 85
         .w_inst_addr(w_inst_addr),
         .HWIntResponse(HWIntResponse)
86
 87
     );
 88
 89
     wire [31:0] bridge_m_data_addr;
90
     wire [3:0] bridge_m_data_byteen;
91
     bridge Bridge(
92
93
         .m_data_rdata(m_data_rdata),
94
         .m_temp_data_addr(m_temp_data_addr),
95
         .m_temp_data_wdata(m_temp_data_wdata),
96
         .m_temp_data_byteen(m_temp_data_byteen),
97
         .TCO_out(TCO_out),
         .TC1_out(TC1_out),
98
99
         .m_data_addr(bridge_m_data_addr),
100
         .m_data_wdata(m_data_wdata),
101
         .m_data_byteen(bridge_m_data_byteen),
102
         .m_temp_data_rdata(m_temp_data_rdata),
```

```
103
         .TCO_addr(TCO_addr),
104
         .TCO_WE(TCO_WE),
105
         .TCO_in(TCO_in),
106
         .TC1_addr(TC1_addr),
107
         .TC1_WE(TC1_WE),
108
         .TC1_in(TC1_in)
109
     );
110
111 | assign m_data_addr = (HWIntResponse && interrupt) ? 32'h0000_7f20 :
     bridge_m_data_addr;
112
     assign m_data_byteen = (HWIntResponse && interrupt) ? 4'b0001 :
     bridge_m_data_byteen;
113
114
    assign m_int_addr = (HWIntResponse && interrupt) ? 32'h0000_7f20 :
     bridge_m_data_addr;
    assign m_int_byteen = (HWIntResponse && interrupt) ? 4'b0001 :
115
     bridge_m_data_byteen;
116
117 | endmodule
```

测试方案

对特定的异常和中断编写程序进行测试。

取值异常

```
1 .text
 2
 3 li $28, 0
 4 li $29, 0
 5
 6 # jr PC mod 4 not 0
 7 la $1, label1
 8 la $2, label1
 9
   addiu $1, $1, 1
10
   jr $1
11
   nop
12
   label1:
13
14  # jr PC < 0x3000
15 li $1, 0x2996
16 | la $2, label2
17
   jr $1
18
   nop
19
   label2:
20
21 | # jr PC > 0x4ffc
22 li $1, 0x4fff
   la $2, label3
23
24
   jr $1
25
    nop
   label3:
26
27
```

```
28 end:j end
29
30 .ktext 0x4180
31 mfc0 $12, $12
32 mfc0 $13, $13
33 mfc0 $14, $14
34 mtc0 $2, $14
35 eret
36 ori $1, $0, 0
```

存取地址异常

```
1 .text
2
      ori $28, $0, 0x0000
      ori $29, $0, 0x0f00
3
       mtc0 $0, $12
4
5
6
      lui $8, 0x7fff
7
       ori $8, $8, Oxffff
8
9
      lui $9, 0x8000
10
      ori $9, $9, 0x0000
11
      lw $10, 1($8)
                        # 测试对 lw 地址上界溢出的处理
12
      lh $10, 1($8)
13
                       # 测试对 lh 地址上界溢出的处理
14
      lb $10, 1($8)
                       # 测试对 lb 地址上界溢出的处理
      lw $10,-1($9)
lh $10,-1($9)
lh $10,-1($9)
15
                        # 测试对 lw 地址下界溢出的处理
16
                       # 测试对 lh 地址下界溢出的处理
17
      lb $10,-1($9)
                        # 测试对 lb 地址下界溢出的处理
18
19
      sw $10, 1($8)
                        # 测试对 sw 地址上界溢出的处理
20
      sh $10, 1($8)
                        # 测试对 sh 地址上界溢出的处理
21
      sb $10, 1($8)
                       # 测试对 sb 地址上界溢出的处理
22
      sw $10,-1($9)
                        # 测试对 sw 地址下界溢出的处理
      sh $10,-1($9)
                       # 测试对 sh 地址下界溢出的处理
23
      sb $10,-1($9)
24
                        # 测试对 sb 地址下界溢出的处理
25
26
   end:j end
27
28
29
   .ktext 0x4180
30
   mfc0 $12, $12
31
   mfc0 $13, $13
32
   mfc0 $14, $14
   addi $14, $14, 4
33
34
   mtc0 $14, $14
35
   eret
36 ori $1, $0, 0
```

计算溢出

```
1 .text
       ori $28, $0, 0x0000
 2
       ori $29, $0, 0x0f00
 3
       mtc0 $0, $12
 4
 5
       lui $8, 0x7fff
 6
 7
       ori $8, $8, Oxffff
8
9
       lui $9, 0x8000
       ori $9, $9, 0x0000
10
11
12
       ori $10, 0x0001
       lui $11, 0xffff
13
       ori $11, $11, 0xffff
14
15
       add $12, $10, $8
                           # 测试 add 上界溢出的情况
16
       add $12, $11, $9
17
                           # 测试 add 下界溢出的情况
             $12, $8, 1
                           # 测试 addi 上界溢出的情况
18
       addi
19
       addi $12, $9, -1
                           # 测试 addi 下界溢出的情况
20
       sub $12, $8, $11
                           # 测试 sub 上界溢出的情况
       sub $12, $9, $10  # 测试 sub 下界溢出的情况
21
```

计时器功能

```
1 .text
 2 li $12, 0x0c01
 3 mtc0 $12, $12
 4
 5 | li $1, 500
   li $2, 9
 6
 7
8 sw $1, 0x7f04($0)
9
   sw $2, 0x7f00($0)
10 li $1, 1000
11
   sw $1, 0x7f14($0)
   sw $2, 0x7f10($0)
12
13
14 lw $1, 0x7f00($0)
15
   lw $1, 0x7f04($0)
   lw $1, 0x7f10($0)
16
   lw $1, 0x7f14($0)
17
18
19
   li $1, 0
20
   li $2, 0
21
22
   for:
23
   ori $3, $3, 0
24
   beq $1, $0, for
25
   nop
    beq $2, $0, for
26
27
    nop
28
```

```
29 lw $1, 0x7f00($0)
 30 lw $1, 0x7f04($0)
 31 lw $1, 0x7f10($0)
 32 lw $1, 0x7f14($0)
 33
 34
     end:j end
 35
 36 .ktext 0x4180
 37 mfc0 $13, $13
 38 li $15, 0x7fffffff
 39 and $13, $13, $15
     li $14, 1024
 40
     beq $13, $14, timer0
 41
 42
     nop
     li $14, 2048
  43
 44 beq $13, $14, timer1
     nop
 46
     eret
 47
 48 timer0:
 49 li $1, 1
 50 sw $0, 0x7f00($0)
 51 eret
 52
 53 timer1:
 54 li $2, 2
 55 sw $0, 0x7f10($0)
 56 eret
```

延迟槽异常

```
1 .text
2
    ori $28, $0, 0x0000
     ori $29, $0, 0x0f00
4
     mtc0 $0, $12
5
6
     j nxt1
7
    lw $0, 1($0)
                       # 测试延迟槽内 lw 地址不对齐异常
8 nxt1:
9
    j nxt2
     sw $0, 1($0)
                       # 测试延迟槽内 sw 地址不对齐异常
10
11 nxt2:
12
     lui $8, 0x7fff
13
     ori $8, $8, Oxffff
    j end
14
15
     addi $10, $8, 1 # 测试延迟槽内 addi 溢出异常
16
     end:j end
17
     nop
```

未知指令/系统调用

```
1
        lui
                  $s0,0x8000
 2
                  $s1,0x7fff
        lui
 3
        ori
                  $s1,$s1,0xffff
 4
        syscall
 5
        add
                 $10,$s0,$s0
 6
        sub
                 $10,$s0,$s1
 7
        addi
                 $10,$s1,10
 8
                 $10,0x1002($0)
        SW
 9
        sh
                 $10,0x1001($0)
10
        mult
                 $10,$10
11
                 $10,0x1002($0)
        lω
12
        lh
                 $10,0x1001($0)
13
        mult
                 $10,$10
14
        lh
                 $10,0x1001($0)
15
                 $10,$s0,$s1
        sub
                 $10,$s1,10
16
        addi
17
        SW
                 $10,0x1002($0)
18
        sh
                 $10,0x1001($0)
19
        mult
                 $10,$10
20
        SW
                 $10,0x1002($0)
                 $10,0x1001($0)
21
        sh
22
        lw
                 $10,0x1002($0)
23
        lh
                 $10,0x1001($0)
24
        lhu
                 $10,0x1001($0) # 未知指令
25
        mult
                 $10,$10
26
        sh
                 $10,0x1001($0)
27
                 $10,$s0,$s0
        add
28
        sub
                 $10,$s0,$s1
29
        mult
                 $10,$10
30
        add
                 $10,$s0,$s0
31
        sub
                 $10,$s0,$s1
32
        j label_1
                 $10,$s0,$s0
33
        add
34
        sub
                 $10,$s0,$s1
```

综合测试

```
ori $1,$1,0x7001
 2
    mtc0 $1,$12
 3
 4
    #pc地址未对齐
 5
    ori $2,$2,0x300a
    #jr $2
 7
    #add $2,$2,$2#顺便延迟槽
 8
    #pc地址超范围
 9
    #jr $2
10
    #ori $3,$3,0x0003
11
12
   #lw、lh没有字对齐
13
   lw $2,0($3)
14
    lh $2,1($0)
15
    #lh、lb取Timer寄存器的值
```

```
16 ori $4,$4,0x7f00
 17
     lw $5,0($4)#应该没错
 18 lh $5,0($4)
 19 lb $5,20($4)
 20
     #计算地址加法溢出
 21
     lui $6,65535
     ori $6,$6,65535
 22
  23
     lw $7,1($6)
 24
     #取数地址超出范围
 25
     ori $7,0x7f0c
     lw $7,0($7)
 26
 27
 28
     #sw、sh没有字对齐
  29
     sw $2,0($3)
     sh $2,1($0)
 30
 31
     #sh、sb取Timer寄存器的值
 32
     sw $5,0($4)#应该没错
 33
     sh $5,0($4)
 34
     sb $5,20($4)
     #计算地址加法溢出
 35
     lui $6,65535
 36
 37
     ori $6,$6,65535
 38
     sw $7,1($6)
 39
     #向计时器Count寄存器存值
 40
     sw $7,-4($7)
     #存数地址超出范围
 41
 42
     sw $7,100($7)
 43
  44
     #syscall
     syscall
 46
 47
     #RI
 48
     nor $2,$3,$4
 49
 50
     #算术溢出
 51
     addi $1,$0,1
 52
     sub $8,$0,$1
  53
     add $9,$8,$6#不应溢出
  54
     sub $9,$6,$8#溢出
  55
     add $9,$6,$7#溢出
     sub $9,$0,$6
  56
  57
     addi $9,$9,-100#溢出
 58
 59
     end:
 60
 61
     beq $0,$0,end#死循环
 62
     nop
 63
  64
     #异常处理程序
 65
     .ktext 0x4180
  66
     mfc0 $k0,$12
 67
     mfc0 $k0,$13
     mfc0 $k0,$14
 68
     addi $k0,$k0,4
 69
 70 mtc0 $k0,$14
```

思考题

- 请查阅相关资料,说明鼠标和键盘的输入信号是如何被 CPU 知晓的?
 鼠标和键盘的输入信号都会转化为不同的系统中断信号,CPU根据中断信号的值可以执行对应的汇编指令。
- 2. 请思考为什么我们的 CPU 处理中断异常必须是已经指定好的地址?如果你的 CPU 支持用户自定义入口地址,即处理中断异常的程序由用户提供,其还能提供我们所希望的功能吗?如果可以,请说明这样可能会出现什么问题?否则举例说明。(假设用户提供的中断处理程序合法)

依旧可以实现,无非是需要更改一下CPU中当出现异常或中断时要跳转到的异常处理程序地址,之后由用户 提供的程序依旧可以对中断和异常进行处理。但入口常常变动会导致该CPU的适用性降低,换个执行指令段 需要换个入口。

3. 为何与外设通信需要 Bridge?


使得CPU不需要关心具体的数据从何而来,只需要知道地址即可。假如每个外设都要针对CPU做单独处理,那么时间与经济成本实在是过于昂贵且没必要了。

4. 请阅读官方提供的定时器源代码,阐述两种中断模式的异同,并分别针对每一种模式绘制状态移图。


相同之处:在允许计数的情况下,都是从初值寄存器中获取初数值到计数值寄存器中开始计数,两种模式都受控制寄存器的控制

区别之处:模式0在计数结束后,会一直提供中断信号,直到IM或者EN被修改使其禁止中断或停止计数,模式1在计数结束后,只会提供一周期的中断信号,然后自动再次赋初值开始计数,知道IM或者EN被修改行为才会被改变

模式0的状态转移图如下:

 

模式1的状态转移图如下:

 

5. 倘若中断信号流入的时候,在检测宏观 PC 的一级如果是一条空泡 (你的 CPU 该级所有信息均为空) 指令,此时会发生什么问题?在此例基础上请思考:在 P7 中,清空流水线产生的空泡指令应该保留原指令的哪些信息?

会导致宏观PC突然为0,这显然是不合理的。在清空流水线的时候,应该保留PC信息。

6. 为什么 jalr 指令为什么不能写成 jalr \$31, \$31?

如果 jalr \$31 \$31 的延迟槽内发生异常或需要响应中断,由于此时 \$31 寄存器的值已经被 jalr 改变,但是处理异常结束后,会再次执行 jalr 指令,从而就会跳转到不正确的 PC 地址。